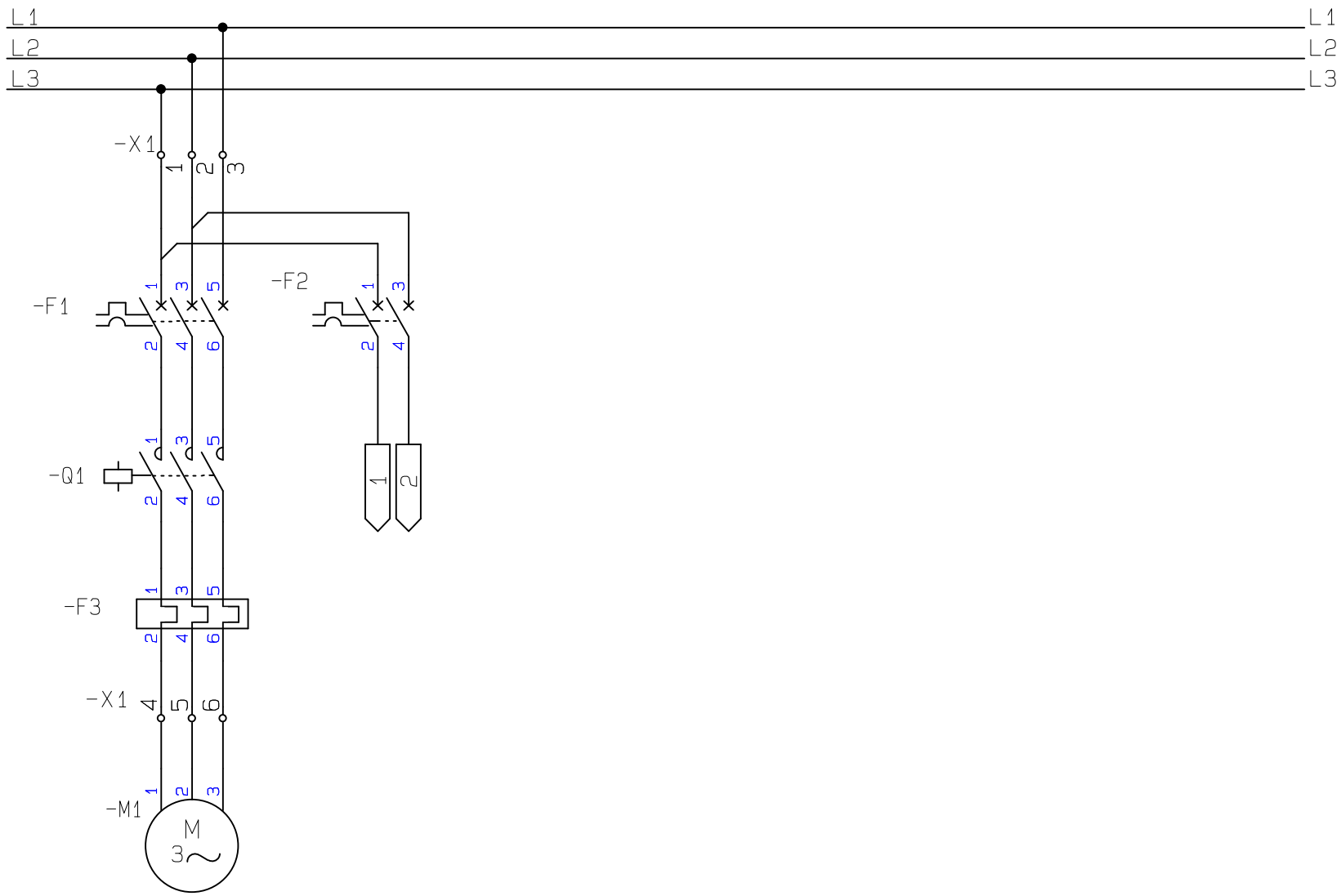



Start og stopp av en motor m.lamper

Side Hovedstrøm - Styrestr

Oppgave 2



PCSCHEMATIC Automation			
Projekttittel:		Sagsnr.:	Projektrev.:
Kunde:		DCC:	Side Hovedstrøm
Sidetittel: Diagram		Tegningsnr.:	Målestok: 1:1
Filnavn: koblingsskjema oppgave 2		Konstr. (prosjekt/side):	Sidst utskrevet: 07.12.2022
Sideref.:		Godk. (dato/init):	Sidst rettet: 07.12.2022
			Neste side: Styrestrøm
			Antal sider ialt: 3

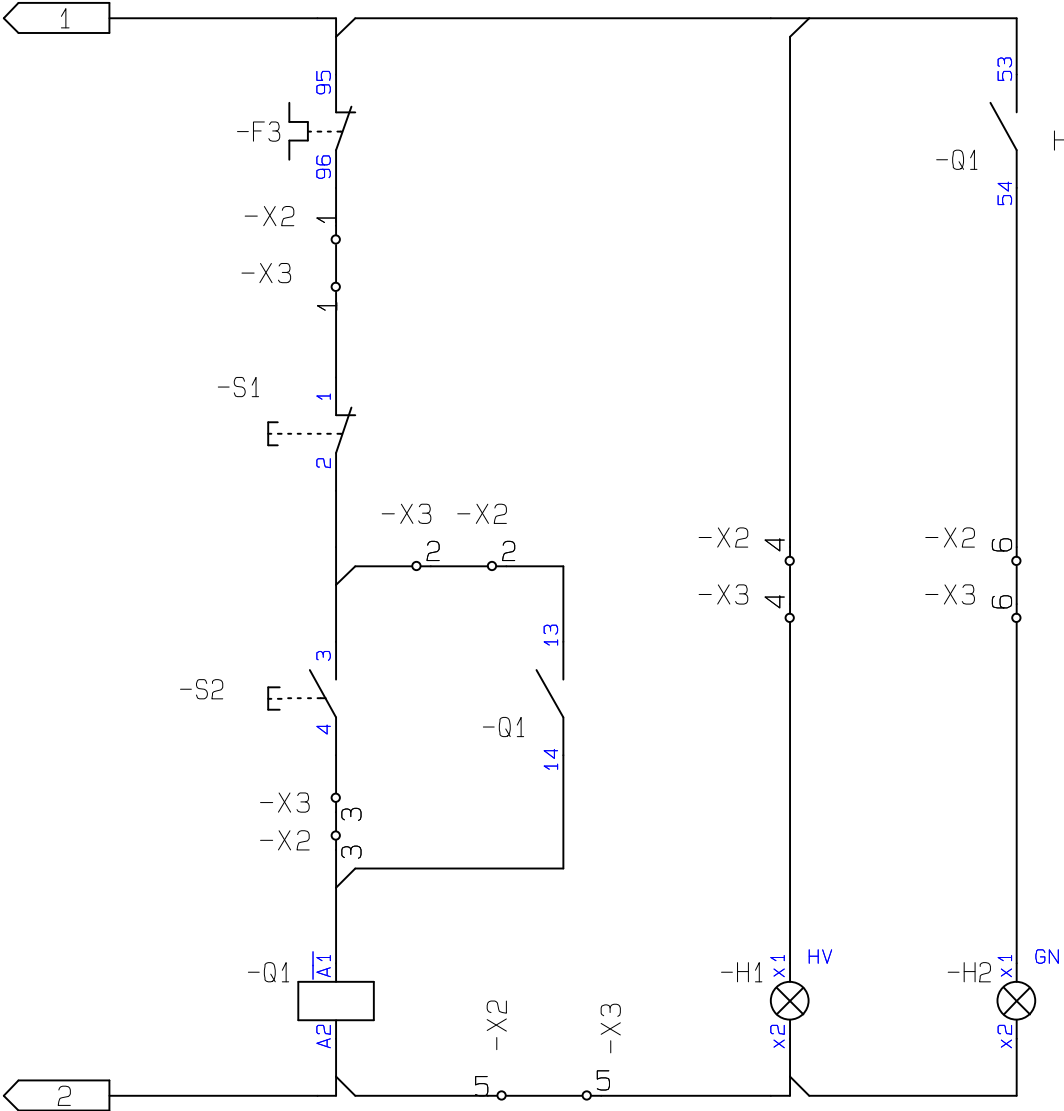

Her må du sette på et brytertårn

PCSCHEMATIC Automation				Side	Styrestrøm
Prosjekttittel:		Sagsnr.:	Prosjektrev.:	Målestok:	1:1
Kunde:		DCC:		Forrige side:	Hovedstrøm
Sidetittel: Diagram		Tegningsnr.:	Siderev.:	Næste side:	
Filnavn: koblingsskjema oppgave 2		Konstr. (prosjekt/side):	Sidst udskrevet: 07.12.2022	Antal sider ialt: 3	
Sideref.:		Godk. (dato/init):	Sidst rettet: 07.12.2022		